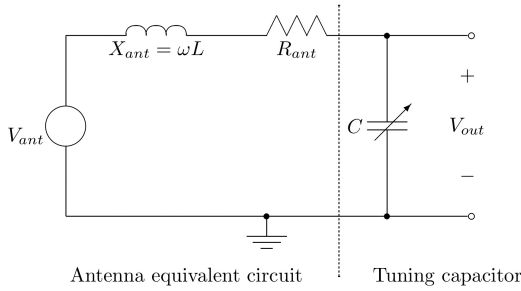


3.1



(a)

$$Z_L = j\omega L, Z_C = \frac{1}{j\omega C}, Z_R = R$$

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{ant}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{1}{-LC\omega^2 + j\omega CR + 1}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{1}{LCs^2 + CRs + 1}$$

(b)

	Peak freq. (kHz)	3dB BW (kHz)	Quality Factor
C = 100 pF	513.65	3.312	155.07
C = 30 pF	937.77	14.685	63.86

Table 3.1: Values from Plot



	Peak freq. (kHz)	3dB BW (kHz)	Quality Factor
C = 100 pF	513.67	3.316	154.92
C = 30 pF	937.83	14.921	62.85

Table 3.1: Values from Equations

$$Eq(2.2.4): f_{res} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$


$$Eq(2.2.6): BW_{3dB} = \frac{1}{2Q} \frac{f}{f}$$
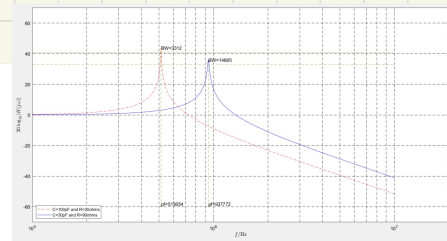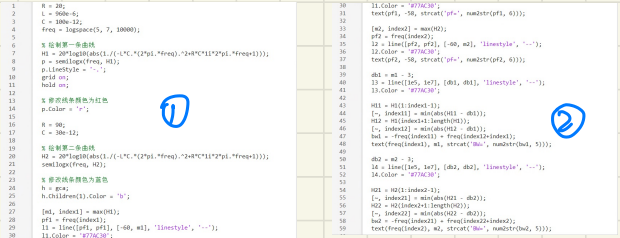
$$Eq(2.2.7): Q = 2\pi f_{res} \frac{L}{R}$$



plot

3.2

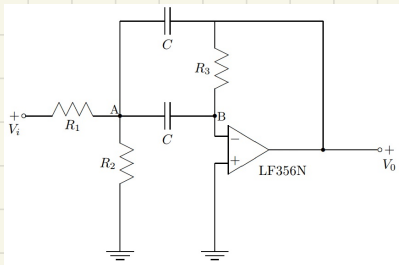

$$\Rightarrow \frac{-V_o}{R_2 R_3} \left(\frac{1}{j\omega C} \right) + \frac{-V_o}{R_3} \left(\frac{1}{j\omega C} - V_o \right) + \frac{-V_o}{R_3} \frac{1}{j\omega C}$$

$$= \frac{1}{R_1} V_i \frac{1}{j\omega C} + \frac{V_o}{R_1 R_3} \left(\frac{1}{j\omega C} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{\frac{-sC}{R_1}}{s^2 C^2 + \frac{1}{R_1 R_3} + \frac{1}{R_3 R_3} + \frac{2sC}{R_3}}$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{R_2 R_3 L}{R_1 + R_2} = 1.61 \times 10^{-6}$$

$$a_2 = \frac{C^2 R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2} = 2.41 \times 10^{-12}$$

$$a_3 = \frac{2R_1 R_2 C}{R_1 + R_2} = 3.21 \times 10^{-7}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_o}{\frac{1}{j\omega C}} + \frac{V_A}{j\omega C} &= \frac{V_i - V_A}{R_1} \\ \frac{V_A}{\frac{1}{j\omega C}} &= \frac{-V_o}{R_3} \end{aligned} \right.$$

